

Taller 2

Actividad práctica 1:

Observaciones: Las 10 mediciones que se realizaron en cada caso, arrojaron el mismo resultado, lo que demuestra alta precisión y exactitud.

Medidas del multímetro			Error absoluto			Error relativo		
5 V	3,3 V	12 V	5 V	3,3 V	12 V	5 V	3,3 V	12 V
4.994	3.303	11.97	0.006	0.003	0.03	0.12%	0.09%	0.25%
4.999	3.296	11.999	0.001	0.004	0.001	0.02%	0.12%	0.01%
4.994	3.302	11.999	0.006	0.002	0.001	0.12%	0.06%	0.01%
4.994	3.303	11.971	0.006	0.003	0.029	0.12%	0.09%	0.24%
4.994	3.303	11.97	0.006	0.003	0.03	0.12%	0.09%	0.25%
4.998	3.296	11.999	0.002	0.004	0.001	0.04%	0.12%	0.01%
4.997	3.301	11.97	0.003	0.001	0.03	0.06%	0.03%	0.25%
4.999	3.303	11.97	0.001	0.003	0.03	0.02%	0.09%	0.25%
4.994	3.303	11.97	0.006	0.003	0.03	0.12%	0.09%	0.25%
4.995	3.301	11.97	0.005	0.001	0.03	0.10%	0.03%	0.25%



Figura 1.

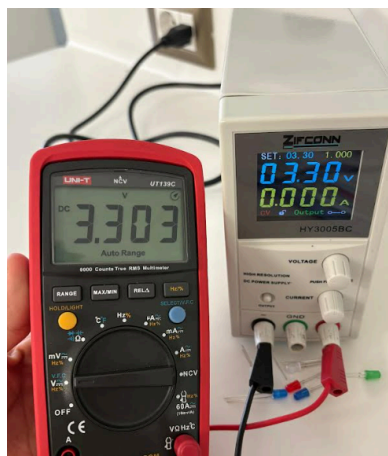


Figura 2.

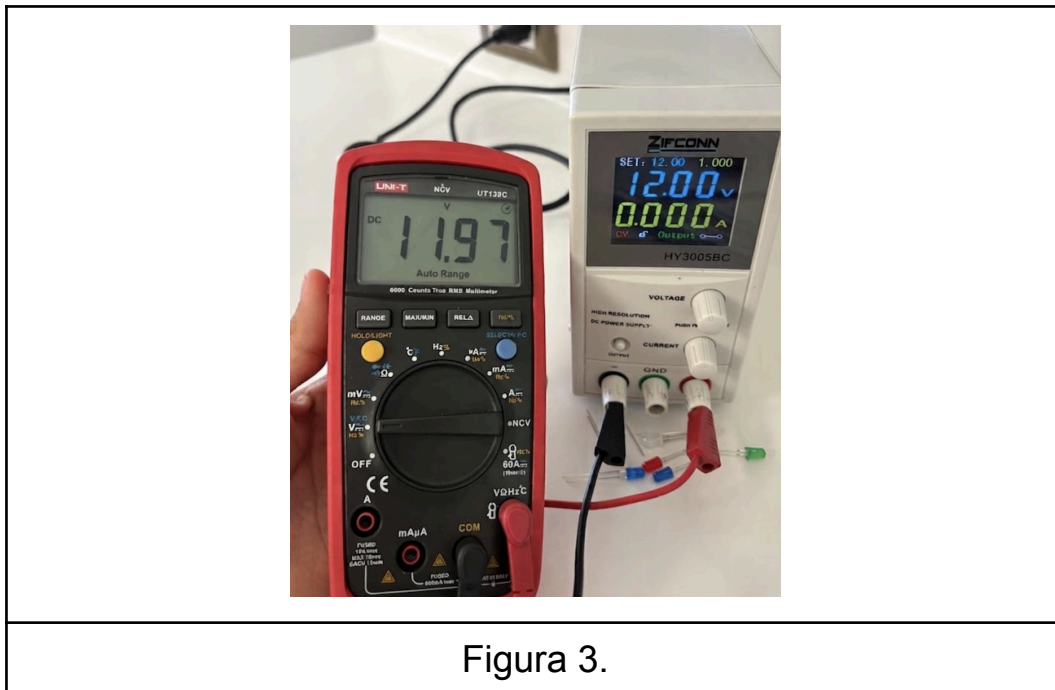


Figura 3.

Actividad práctica 2:

Mediciones de la resistencia teórica y experimental en circuitos en serie y en paralelo

Circuito	R1 (Ω)	R2 (Ω)	R Total Teo (Ω)	R Total Exp (Ω)
Serie 1	10	330	340	335.6
Serie 2	330	200	530	522.2
Serie 3	200	100000	100200	100200
Paralelo 1	10	330	9.7	12.2
Paralelo 2	330	200	124.52	125.3
Paralelo 3	200	100000	199.6	201.7

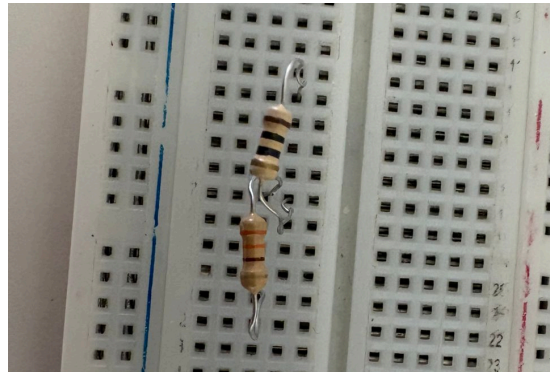
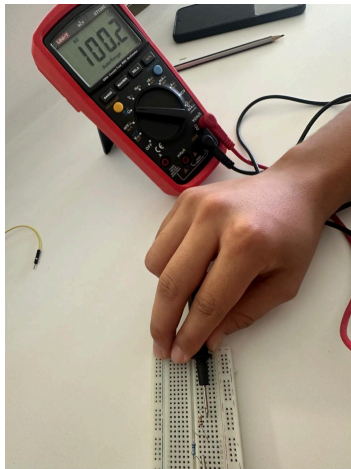


Figura 4. resistencias en serie



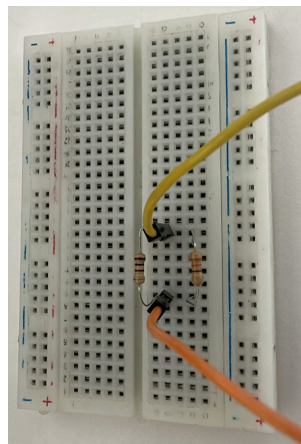


Figura 5. resistencias en paralelo

Ejercicios nivel pollito:

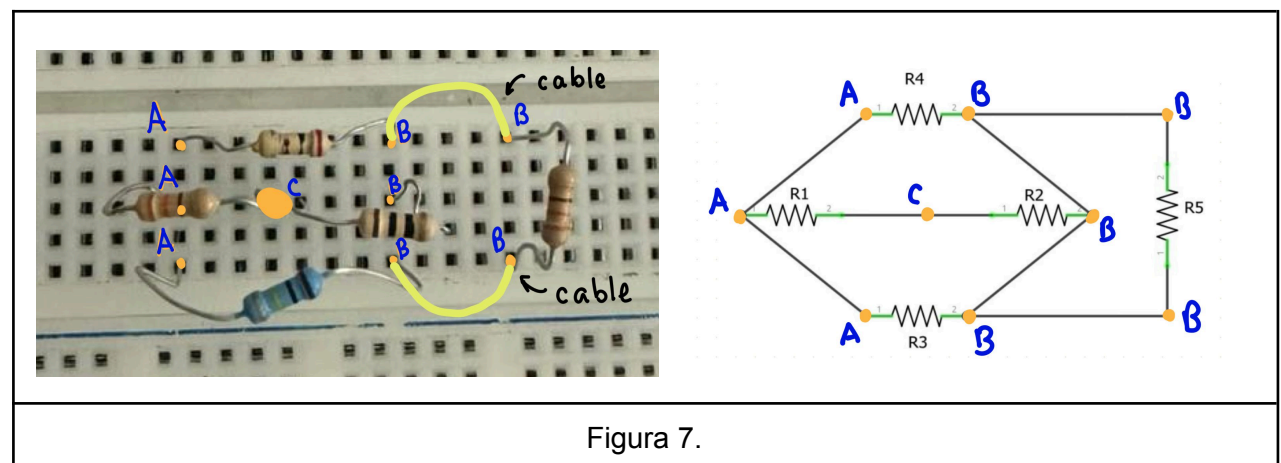

Ejercicio nivel dragón:

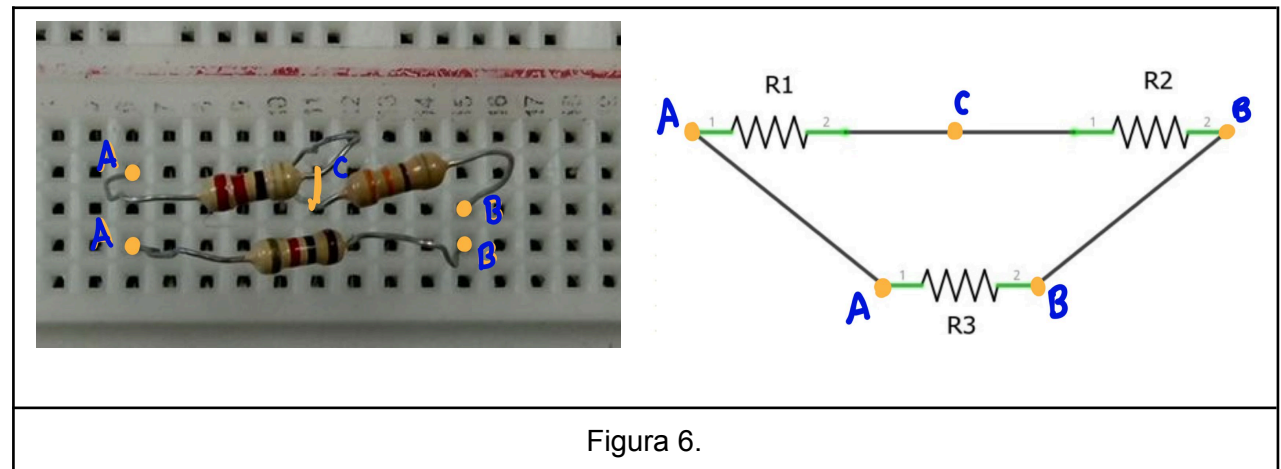